



HÁLÓZATI RENDSZEREK  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  
TANSZÉK

# SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK

Kártyás ajtónyitó tervezése

**Horváth Gábor**

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék  
ghorvath@hit.bme.hu, belso@hit.bme.hu


Budapest,  
2024.02.09.



- A **hardver** megtervezése
  - Alkatrészec
  - Memória illesztése
  - Perifériák illesztése
- A **szoftver** megtervezése
  - Állapotgép modell
  - Folyamatábrák
  - Implementáció





# ***A hardver megtervezése***

 


- 8 bites CPU
  - Adatbusz: 8 bit széles
  - Címbusz: 16 bit széles
  - Multiplexált memória és perifériabusz
  - RISC utasításkészlet
  - 3 operandusú utasítások
  - Kezdőcím: **0000h**
  - Megszakításkezelő címe: **1000h**

 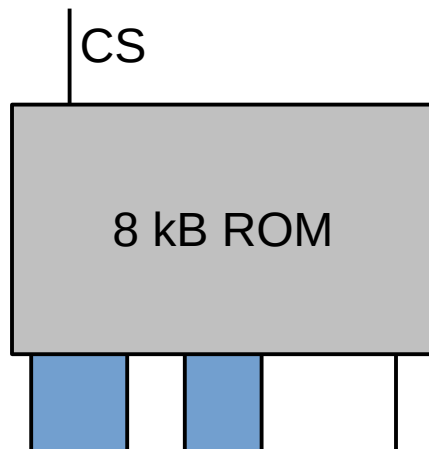
- Memória
  - ROM: **utasításoknak** és konstans adatoknak
  - RAM: **programváltozóknak** és **stack-nek**
- Vegyünk 8kB ROM-ot és 8kB RAM-ot
  - 8 bit adatsín
  - 13 bit címsín



 
- Kártyaolvasó
  - OE: output enable
  - Van egy 8 bit-es kimenete, D:
    - Ha  $\overline{S}/D = 0$ : 1-et ad, ha új kártyát látott
    - Ha  $\overline{S}/D = 1$ : A kártya kódját adja
  - INT: megszakítást kér, ha új kártyát lát



 - Billentyűzet
  - OE: output enable
  - Van egy 8 bit-es kimenete, D:
    - Ha  $\overline{S}/D = 0$ : 1-et ad, ha gombnyomás történt
    - Ha  $\overline{S}/D = 1$ : A lenyomott gomb kódját adja
  - INT: megszakítást kér, ha gombot nyomtak



 
- Ajtónyitó
  - CS: chip select
  - $\overline{WR/RD}$
  - Ha  $\overline{WR/RD} = 1$ : L visszaadja az ajtó állapotát (nyitott=1, zárt=0)
  - Ha  $\overline{WR/RD} = 0$ : kinyitja az ajtót. Az ajtó egy időzítő lejárta után automatikusan újra bezár.







- LED lámpák
  - Az ajtó aktuális nyitottsági állapotát jelzi (piros/zöld)
- További elemek
  - Dekóder – a memóriaillesztéshez
  - Komparátorok – hogy a perifériák figyelni tudják a címüket
  - D flip-flop – a LED-ek állapotának beállításához

- 8 kB ROM + 8 kB RAM
- Memóriatérkép:

 


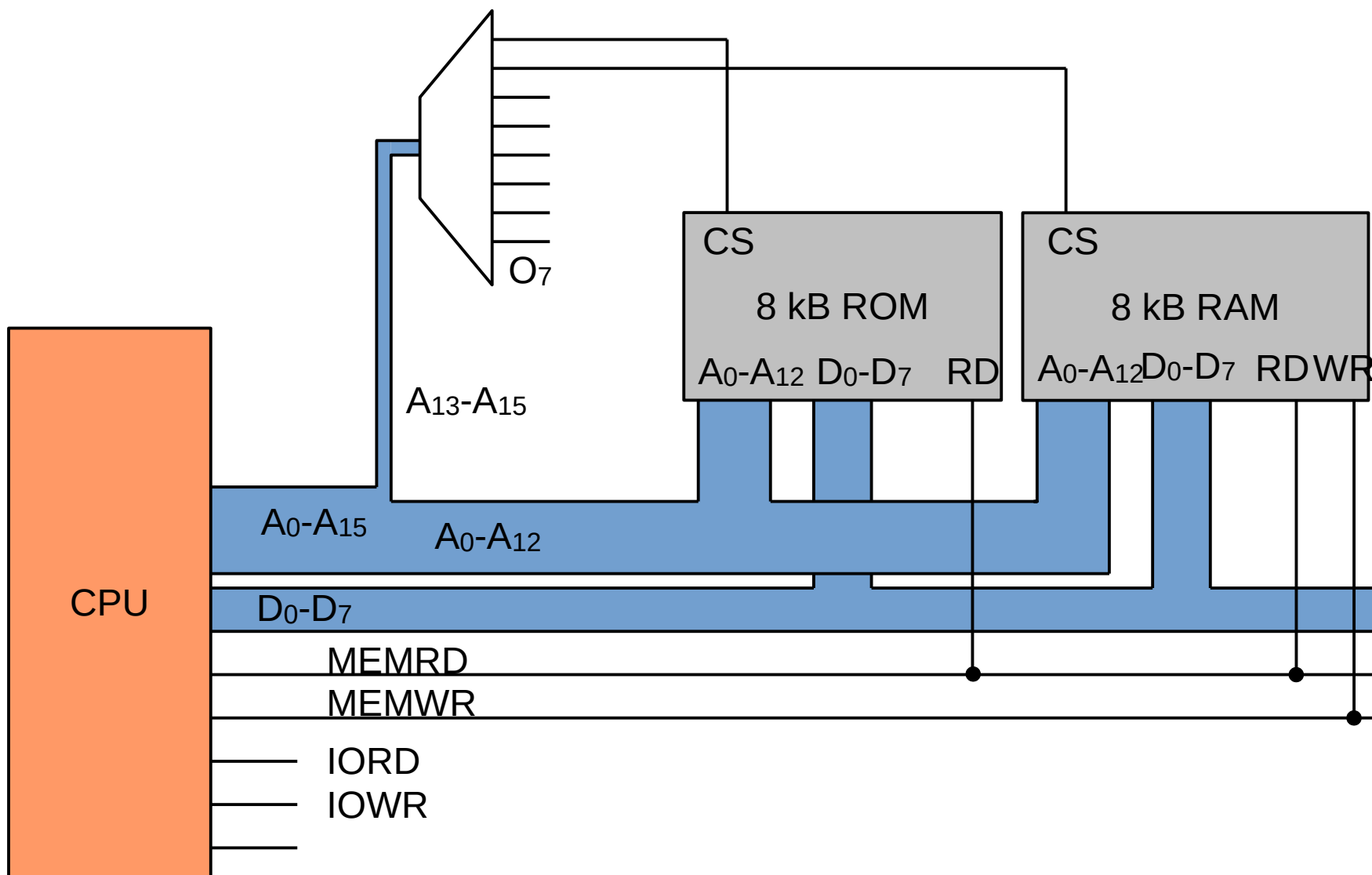
- A<sub>13</sub>-A<sub>15</sub> meghatározza, hogy melyik modulra vonatkozik a cím
- A<sub>0</sub>-A<sub>12</sub> a modulon belüli pozíció



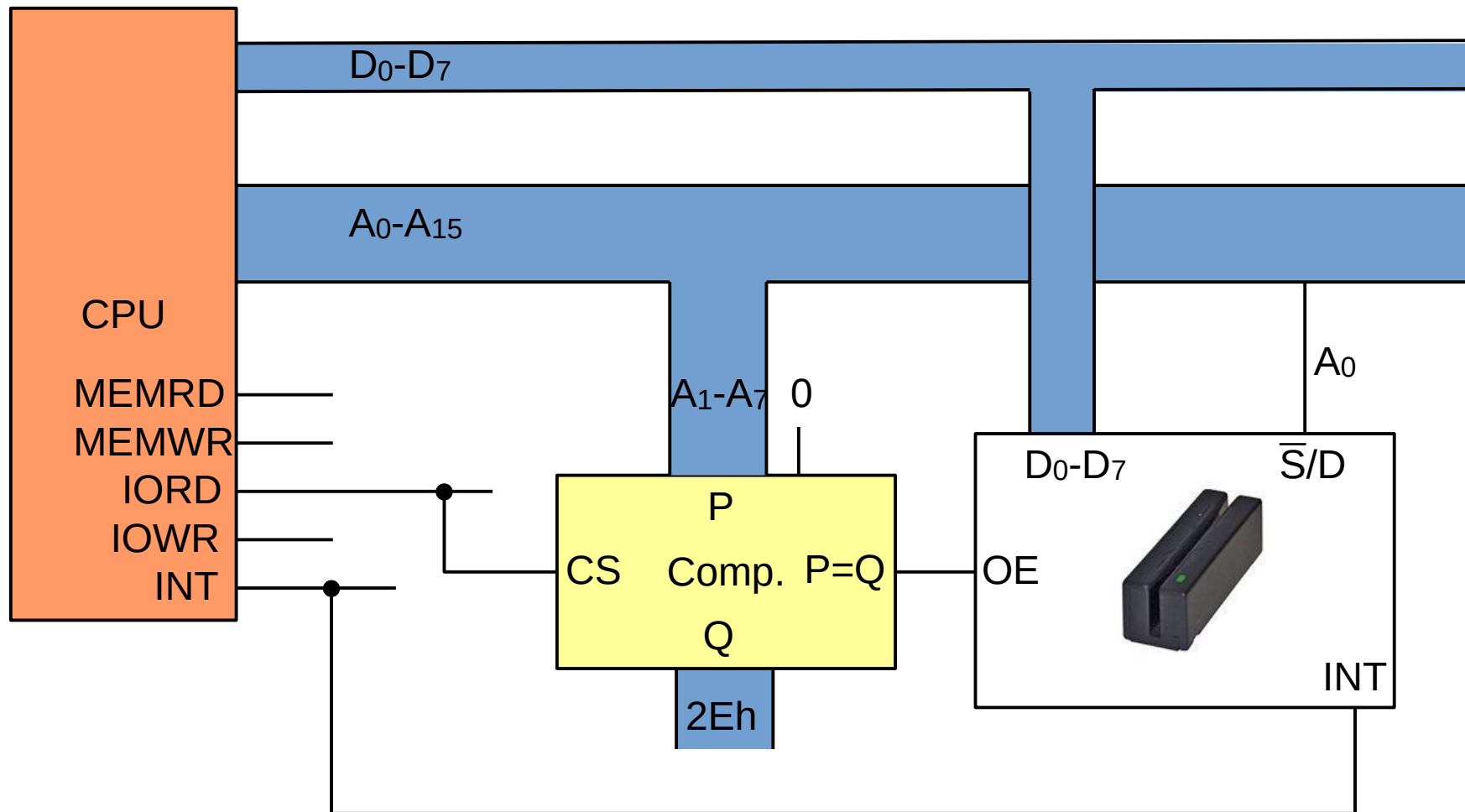

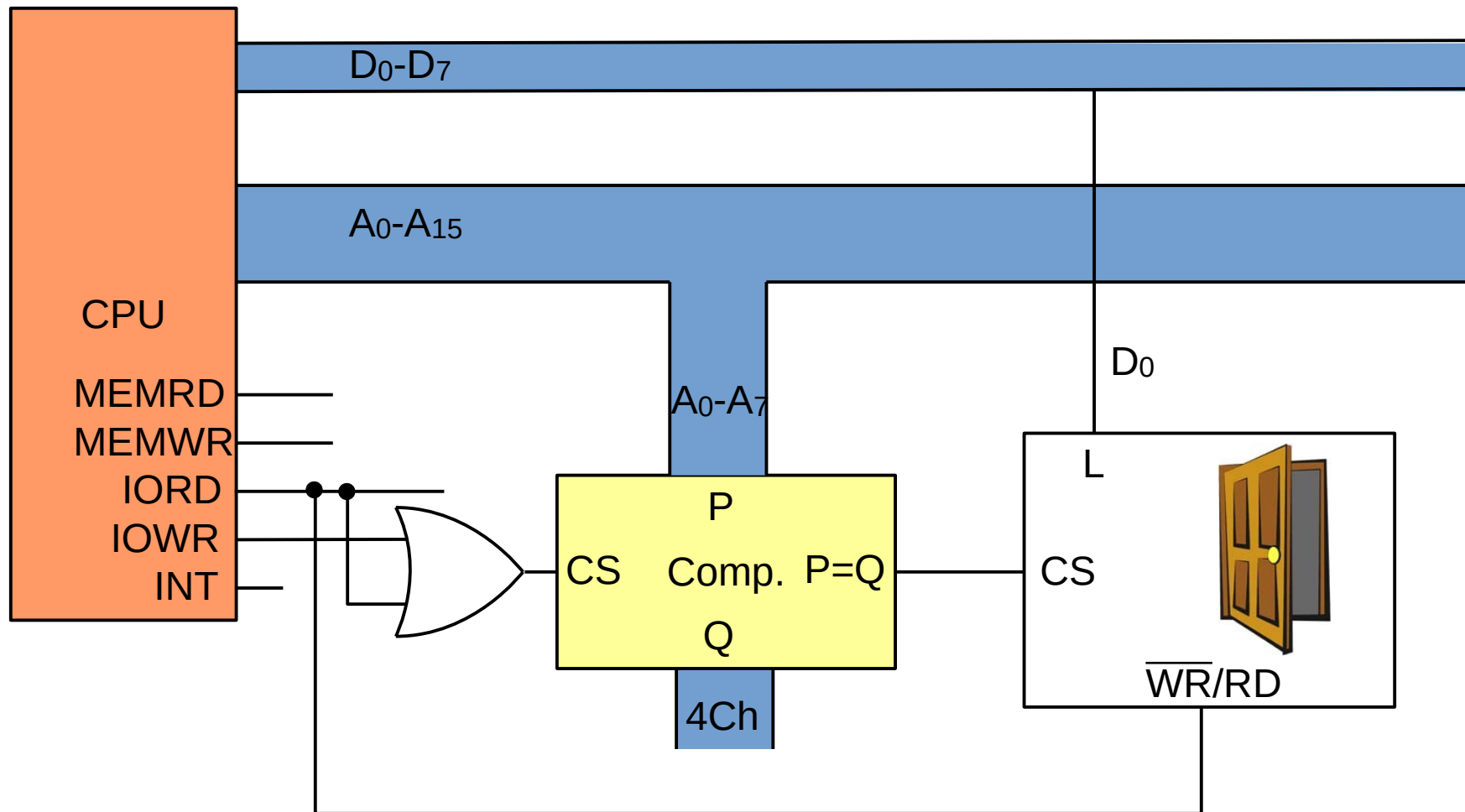- A billentyűzetet ugyanígy illesztjük, de azt a 3Eh báziscímre




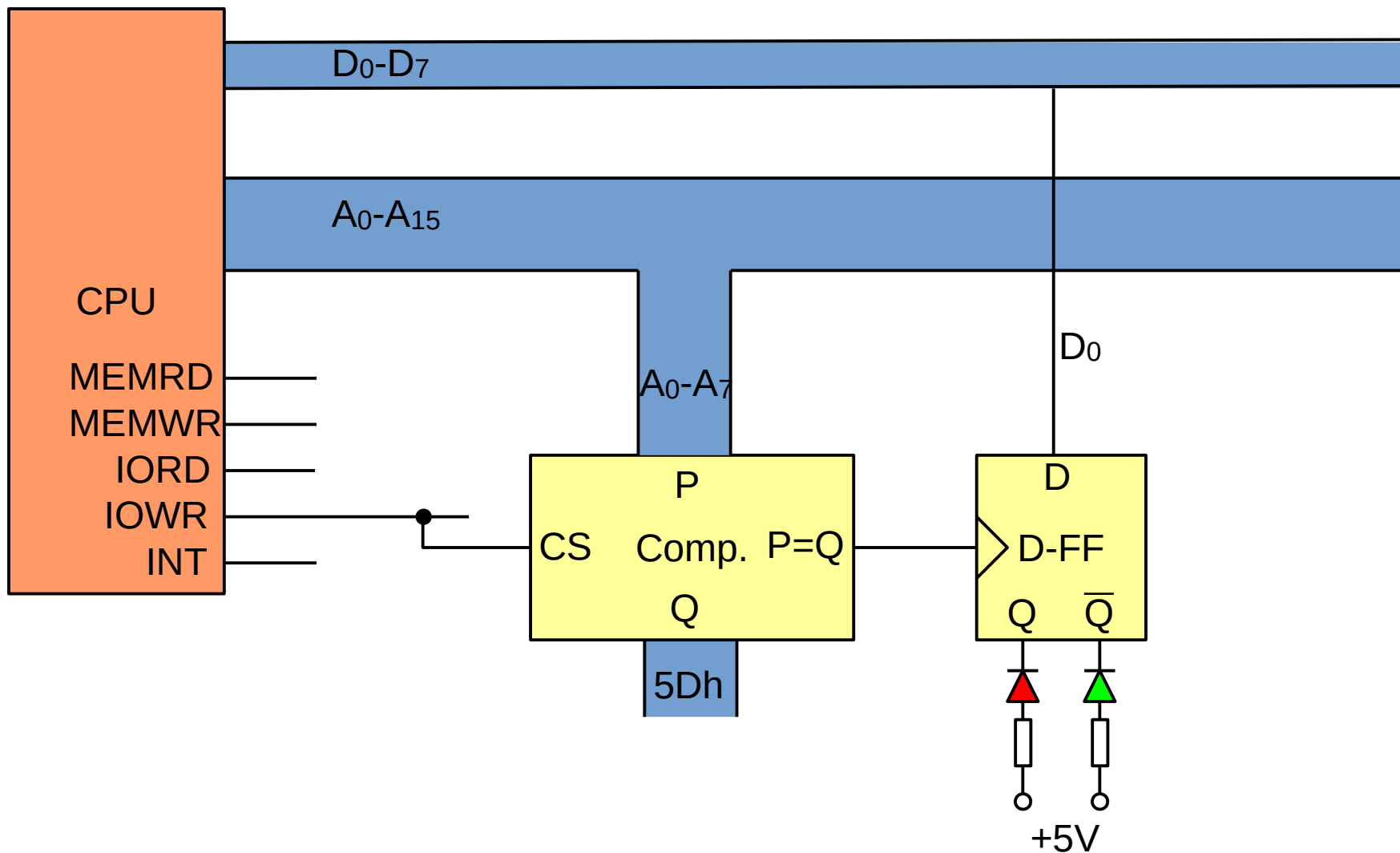



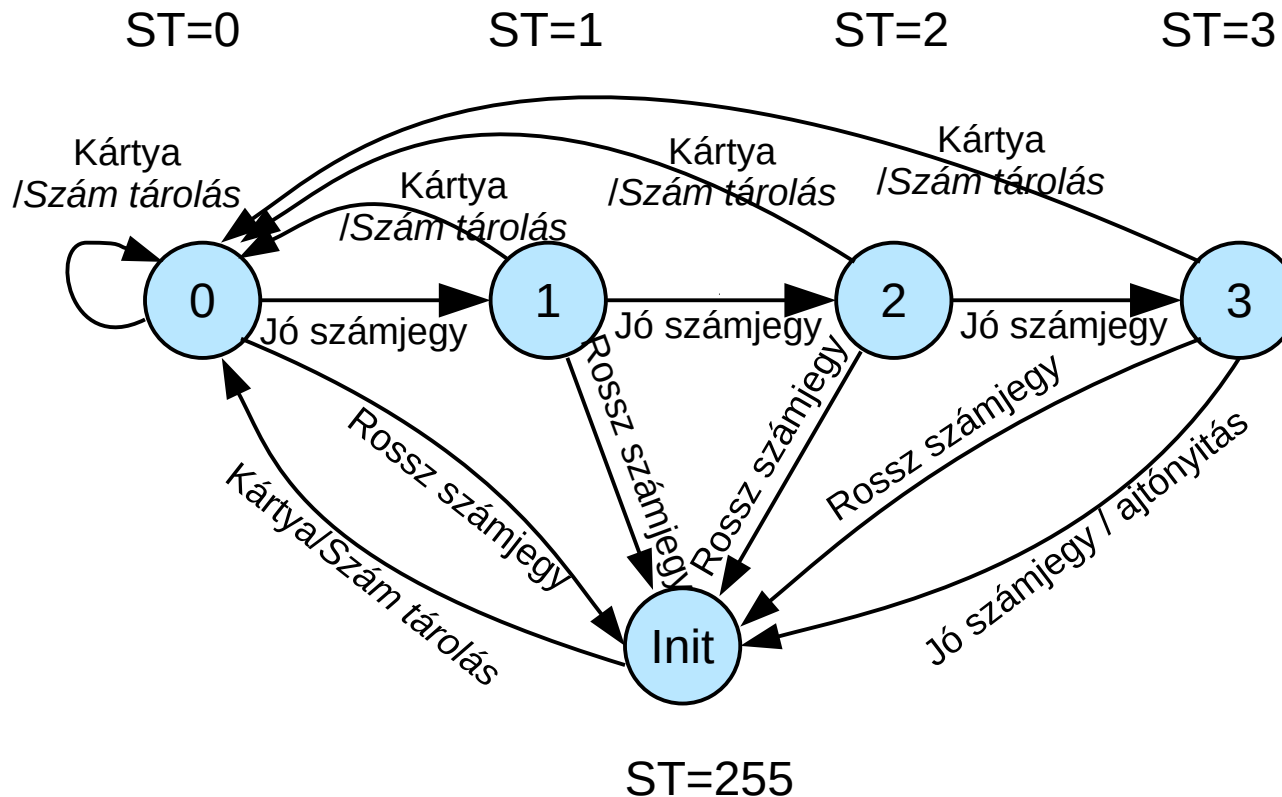
# ***A szoftver megtervezése***

- ST (állapot) = az eddig lenyomott helyes számjegyek száma





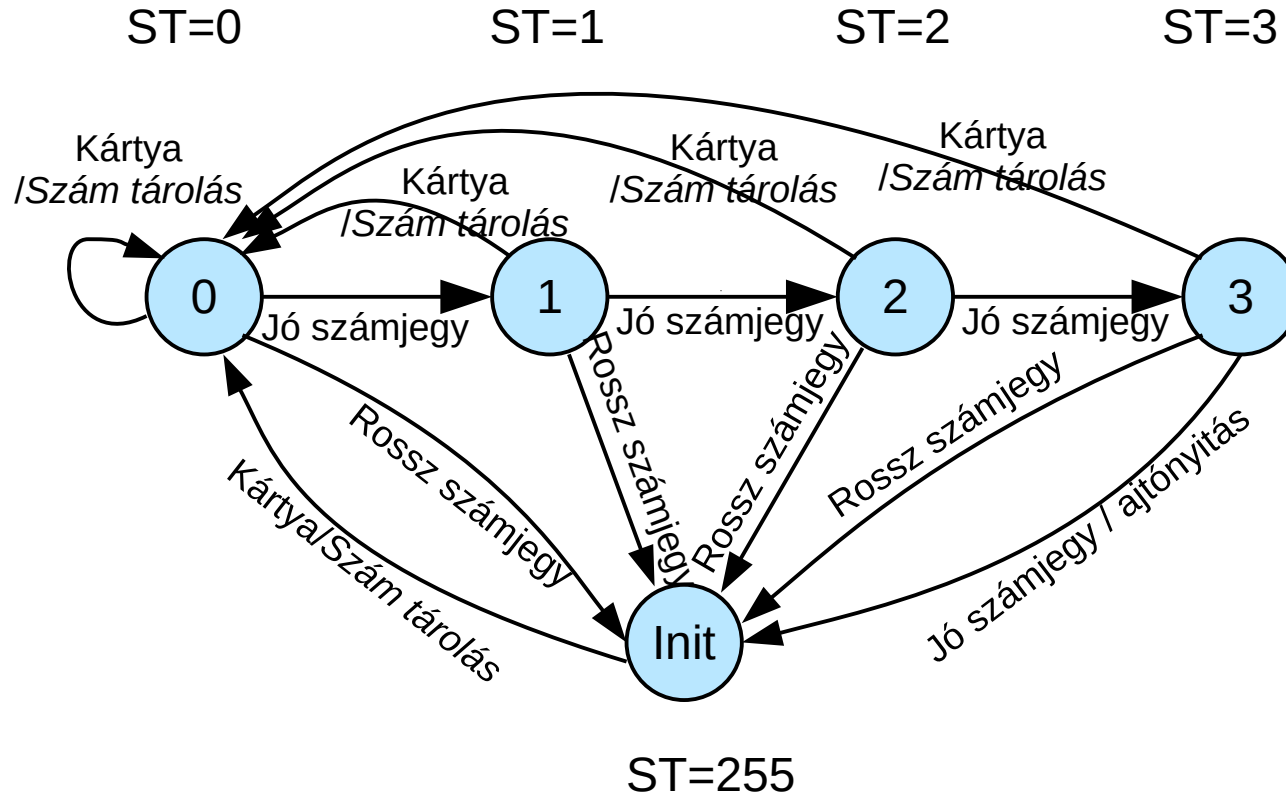


- Kártyalehúzáskor:  $ST=0$ , és a kártyaszám tárolás egy lokális változóba
- Jó számjegy megadásakor:  $ST=ST+1$ , ha  $ST$  nem 255. Ha  $ST$  4 lett, ajtónyitás
- Rossz számjegy megadásakor:  $ST=255$


- A kártyákhoz tartozó 4 jegyű kódokat tároló tömb
  - A kártyaszám 8 bites  $\rightarrow$  256 különböző kártyaszám lehet
  - Tömböt használunk
    - 256 elemmel, minden kártyaszámhoz egy elem tartozik
    - Egy elem az adott kártyához tartozó 4 számjegyű kód
  - Teljes memória foglaltság:  $256 \cdot 4 = 1024$  bájt (=400h)
  - A  $j$ . kártyához tartozó kód  $i$ . számjegyének címe:  
tömb kezdőcím +  $j \cdot 4 + i$
- Lokális változók:
  - ST: 1 bájtos egész szám
  - CARDID: 1 bájtos egész szám

- A program két része:
  - Főprogram
  - Megszakításkezelő szubrutin
- A főprogram feladata:
  - Figyeli az ajtó nyitottsági állapotát
  - A LED-eket frissíti az aktuális helyzetnek megfelelően
- A megszakításkezelő feladata:
  - Lekezeli a kártyalehúzás és gombnyomás eseményeket
  - Kinyitja az ajtót, ha helyes a kód

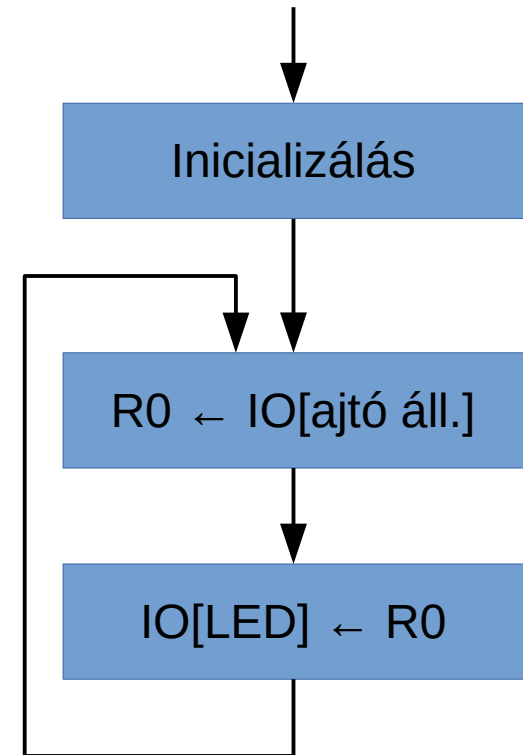- Inicializálás:
  - Stack pointer beállítása
  - Állapotváltozó inicializálása
  - A megszakításkezelés engedélyezése
- Végtelen ciklus:
  - Ajtó állapotának lekérdezése
  - LED-ek beállítása



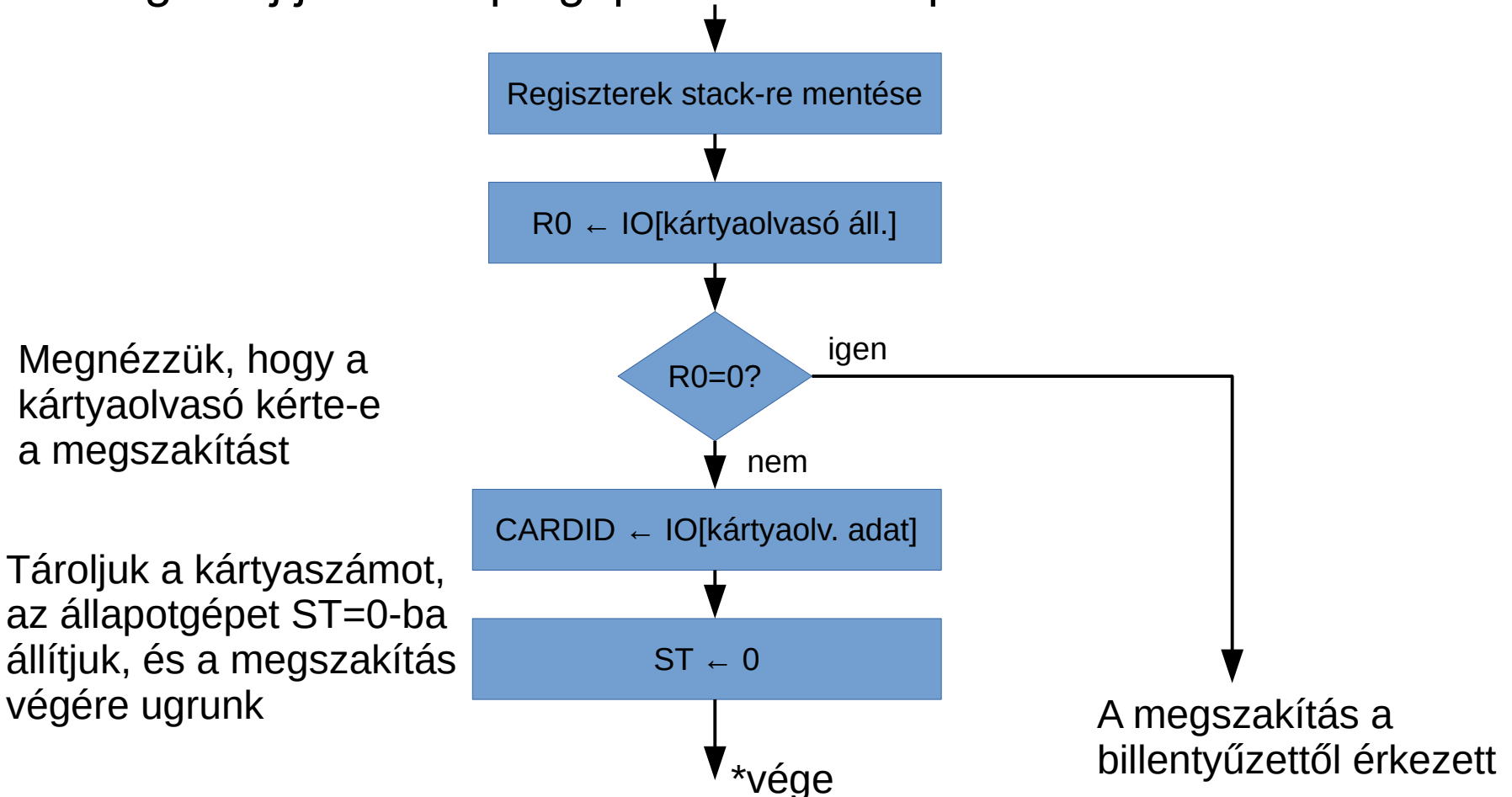- Először kideríti, hogy ki kért megszakítást (polling!)
- Végrehajtja az állapotgép következő lépését




A megszakítás a billentyűzettől érkezett

Beolvassuk az új számjegyet

Biztos, hogy számjegyet várunk?

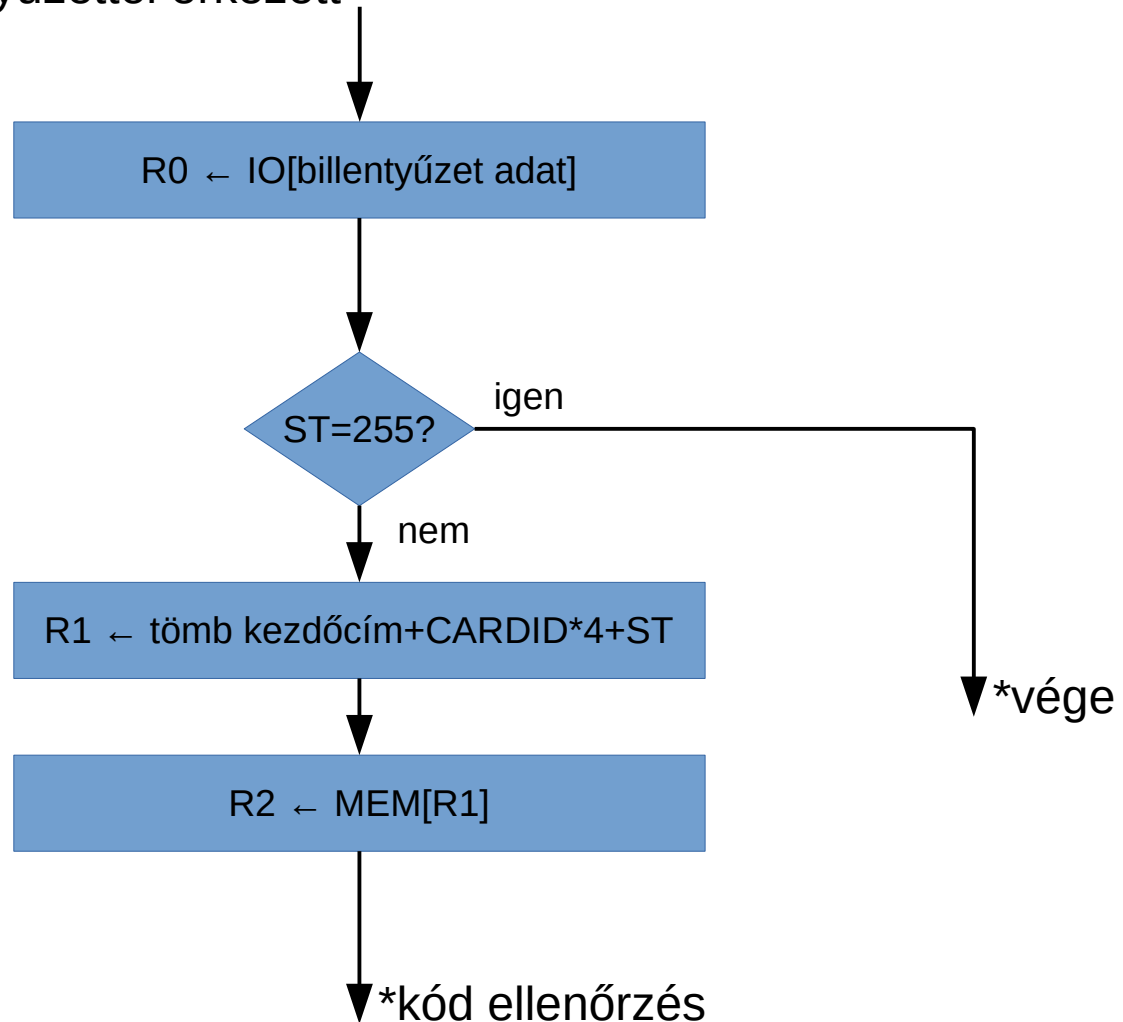
A memóriából kiolvassuk a várt számjegyet




A várt számjegyet kaptuk?

Ha igen, ST-t frissítjük.

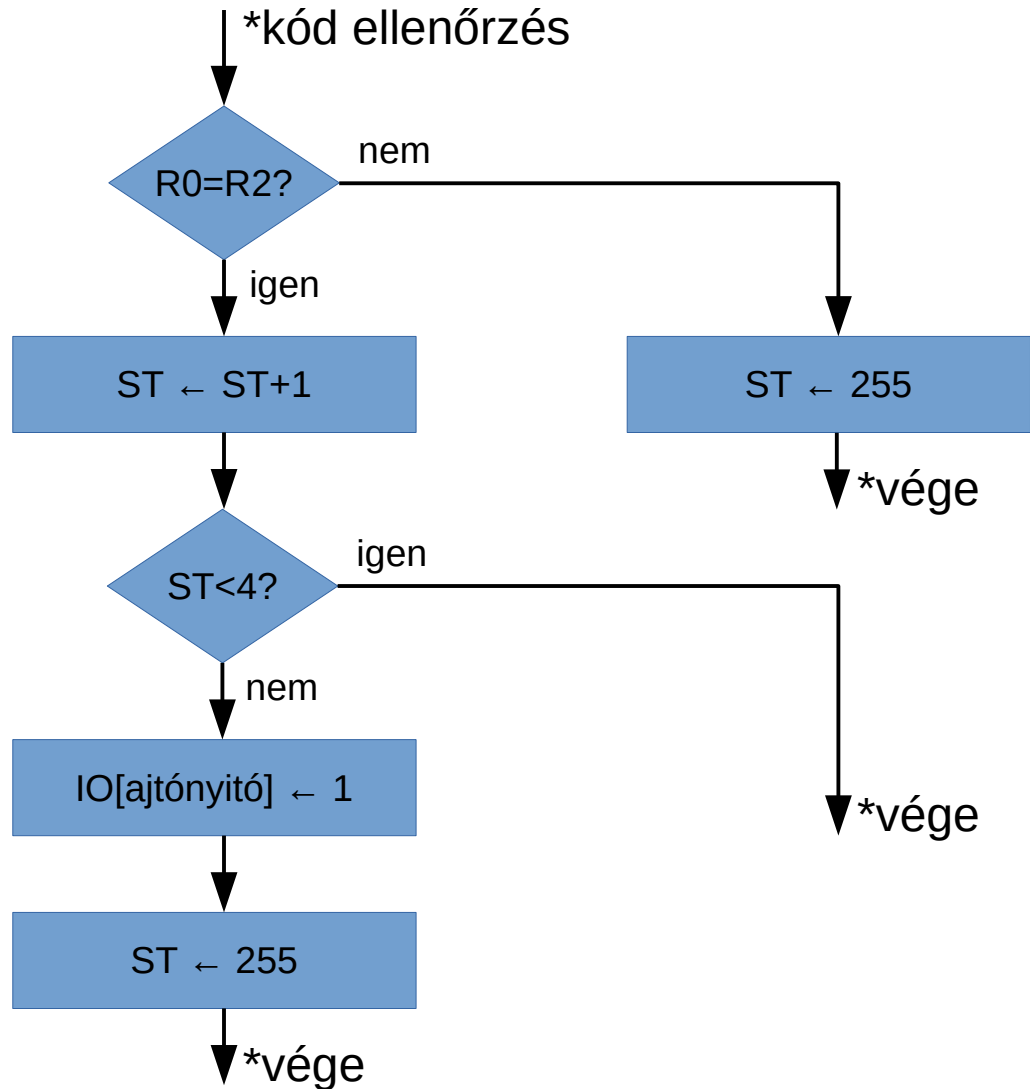Ha mind a 4 szám jó, nyitjuk az ajtót, és alapállapot



A megszakításkezelő vége:

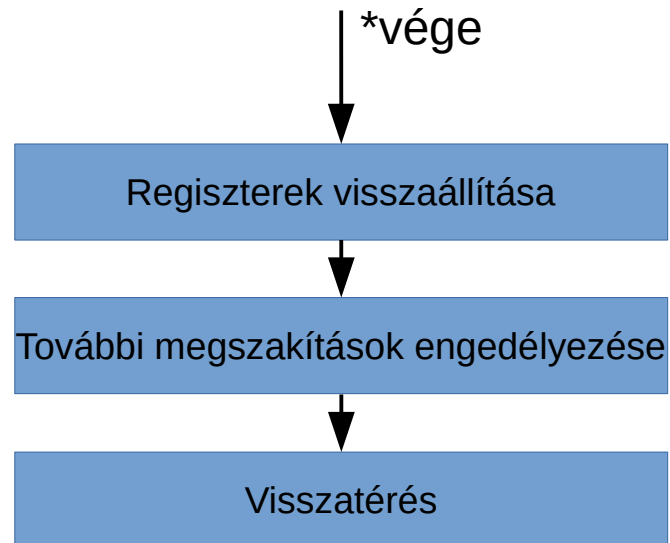



- **A RAM tartalma**

- ST (1 bájtos egész változó) címe: **2000h** (a RAM első bájtja)
- CARDID (1 bájtos egész változó címe): **2001h** (a RAM második bájtja)
- A stack mutató kezdő értéke: **3FFFh** (a RAM vége, hiszen visszafelé nő)

- **A ROM tartalma**

- A főprogram utasításai, kezdőcím: **0000h**
- A megszakításkezelő utasításai, kezdőcím: **1000h**
- A helyes kódokat tartalmazó tömb:
  - Mérete: **400h**
  - Bárhová tehetjük, ahol van hely
  - Legyen a kezdőcíme **500h**
    - A főprogramunk kicsi, nem ér el **500h**-ig
    - A tömb vége így **900h**, vagyis nem lóg bele a megszakításkezelő kódjába

- A főprogram megvalósítása

**ORG 0000h**

**SP ← 3FFFh**

**MEM[2000h] ← 255**

**EI**

**label: R0 ← IO[4Ch]**

**IO[5Dh] ← R0**

**JUMP label**

itt kezdődik az elhelyezés  
stack pointer beállítás  
ST = 255 (alapállapot)  
interrupt engedélyezés  
ajtó állapot lekérdezése  
LED-ek beállítása  
ugrás vissza, új kör

- A 4 bájtos kódok tömbje

**ORG 500h**

**codes: DB 1, 3, 4, 7**

**DB 5, 7, 2, 9**

**DB 8, 2, 0, 8**

**DB 3, 1, 8, 9**

**...**

- A megszakításkezelő megvalósítása:

**ORG 1000h**

CPU ide ugrik megszakítás esetén

**PUSH R0**

R0/R1/R2 regiszter stack-re mentése

**PUSH R1**

**PUSH R2**

**R0 ← IO[2Eh]**

kártyaolvasó állapotának lekérdezése

**JUMP keycode IF R0==0**

ugrunk, ha nem az okozott megszakítást

**R0 ← IO[2Fh]**

kártyaszám beolvasása

**MEM[2001h] ← R0**

... és eltárolása a CARDID változóba

**MEM[2000h] ← 0**

ST=0

**JUMP end**

ugrás a megszakításkezelő rutin végére

- A megszakításkezelő megvalósítása:

**keycode:** R0 ← IO[3Fh]

R1 ← MEM[2000h]

JUMP end IF R1==255

R2 ← MEM[2001h]

R2 ← R2 \* 4

R2 ← R1 + R2

R2 ← MEM[R2+codes]

JUMP match IF R2==R0

MEM[2000h] ← 255

JUMP end

**match:** R1 ← R1+1

MEM[2000h] ← R1

JUMP end IF R1<4

IO[4Ch] ← 1

MEM[2000h] ← 255

JUMP end

R0=érkezett számjegy

R1=ST

Ugrunk, ha épp nem számjegyre várunk

R2=CARDID

R2=4\*CARDID

R2=4\*CARDID+ST

R2=a várt számjegy

Ugrunk, ha a számjegy helyes

ha nem helyes, az alapállapotba lép

...és ugrunk a megszakításkezelő végére

Ha helyes, növeljük ST-t,

... és elmentjük a memóriába

Ha nem ez az utolsó számjegy, vége

Ha ez volt az utolsó, ajtónyitás

Alapállapotba lépünk

Ugrás a megszakításkezelő végére

- A megszakításkezelő megvalósítása:

<b>end: POP R2</b>	regiszterek visszaállítása fordított sorban
<b>POP R1</b>	
<b>POP R0</b>	
<b>EI</b>	további megszakítások engedélyezése
<b>RET</b>	visszatérés a szubrutinból

- Nem lehet RAM nélkül is megoldani?
  - De.
  - De ekkor elveszítjük a stack-et
    - És ezzel a megszakításkezelést is
    - A főprogramnak kell folyamatosan figyelnie:
      - Az ajtó állapotát (a LED-ek miatt)
      - A kártyaolvasó állapotát
      - A billentyűzet állapotát
  - És elveszítjük a lokális változóinkat is (ST és CARDID)
    - Ezt a kettőt szabad regiszterekben is tárolhatjuk



HÁLÓZATI RENDSZEREK  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  
TANSZÉK

